

**SIDDHI SINGH**

**17BIT0028**


# SEQUENTIAL CIRCUITS

## Exp-4.

### FLIP-FLOPS

① SR flip-flop  
↓  
set-reset

S	R	Q	Q'	Excitation Table
0	0	No	change	
0	1	0	1	
1	0	1	0	
1	1	x	x (indeterminant)	

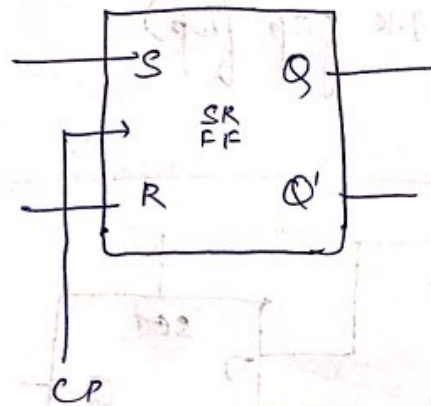

Q(t)	S	R	Q(t+1)	Characteristic table
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	1	
0	1	1	x	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	1	0	1	
1	1	1	x	

$$Q(t+1) = S + Q(t)R'$$


$$\leq S + R'Q$$

② T flip-flop


↓  
(Toggle)

$Q(t)$	T	$Q(t+1)$
0	0	0 (No toggle)
0	1	1 (Toggle 0 to 1)
1	1	0 (Toggle 1 to 0)
1	0	1 (No toggle)


Multisim: (Using J-K flip flop)

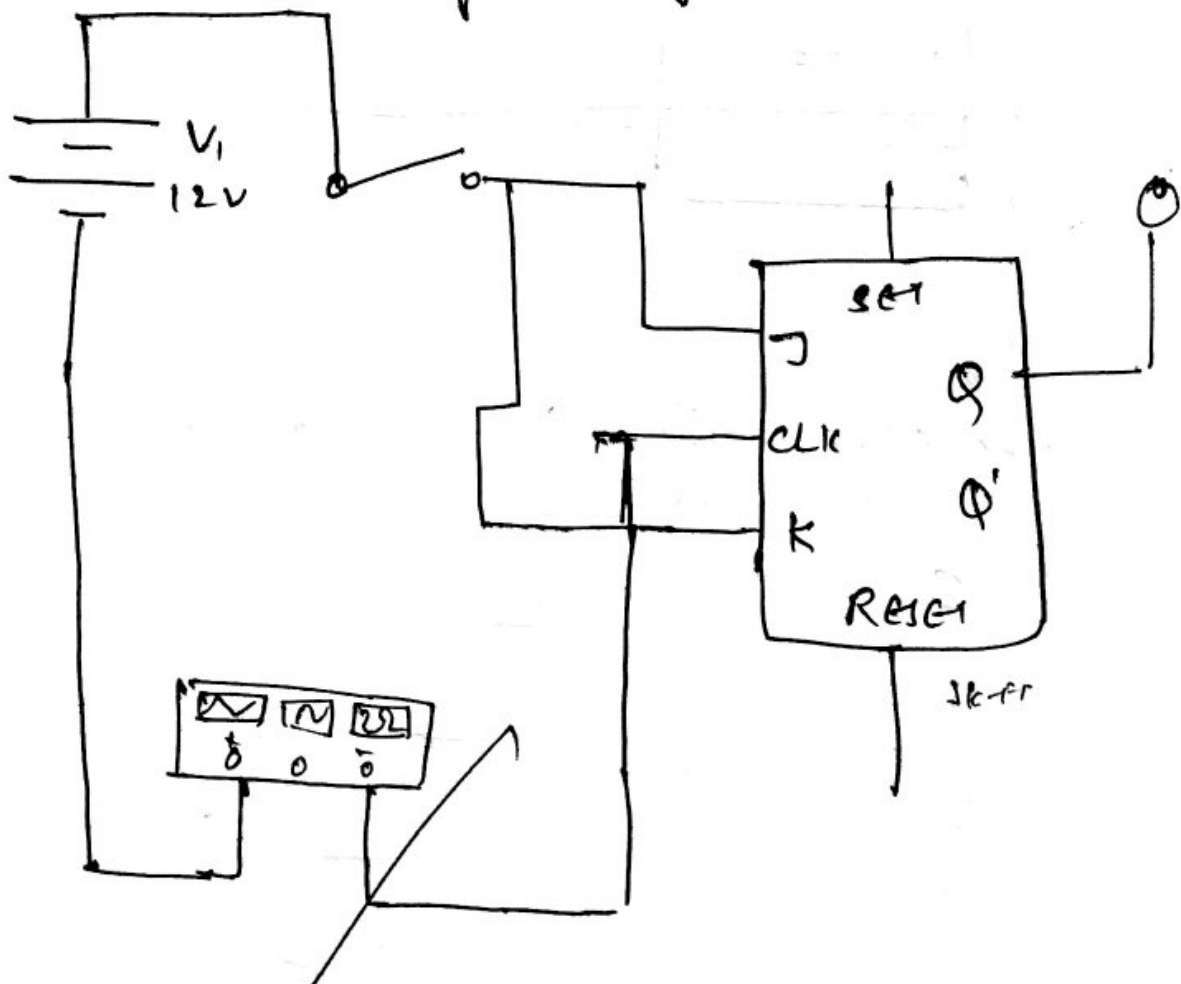

### c) T Flip Flop

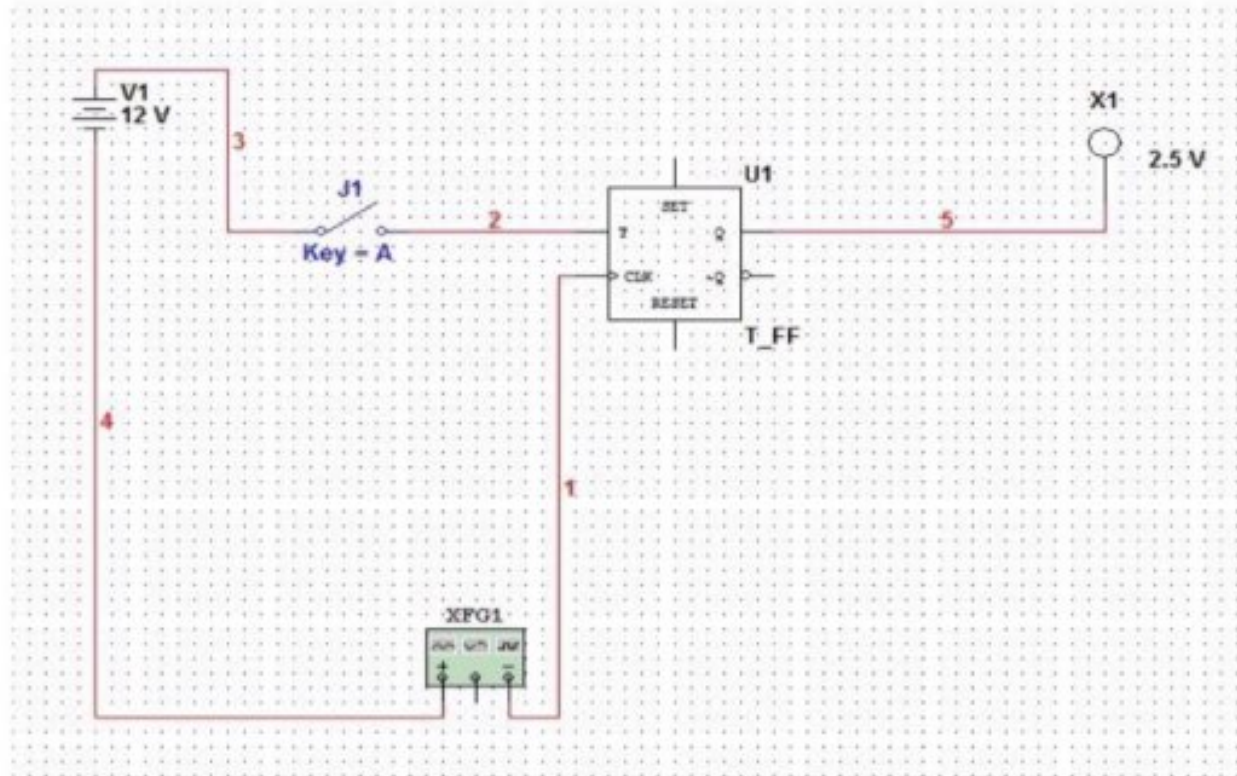

### d) T using JK flip flop

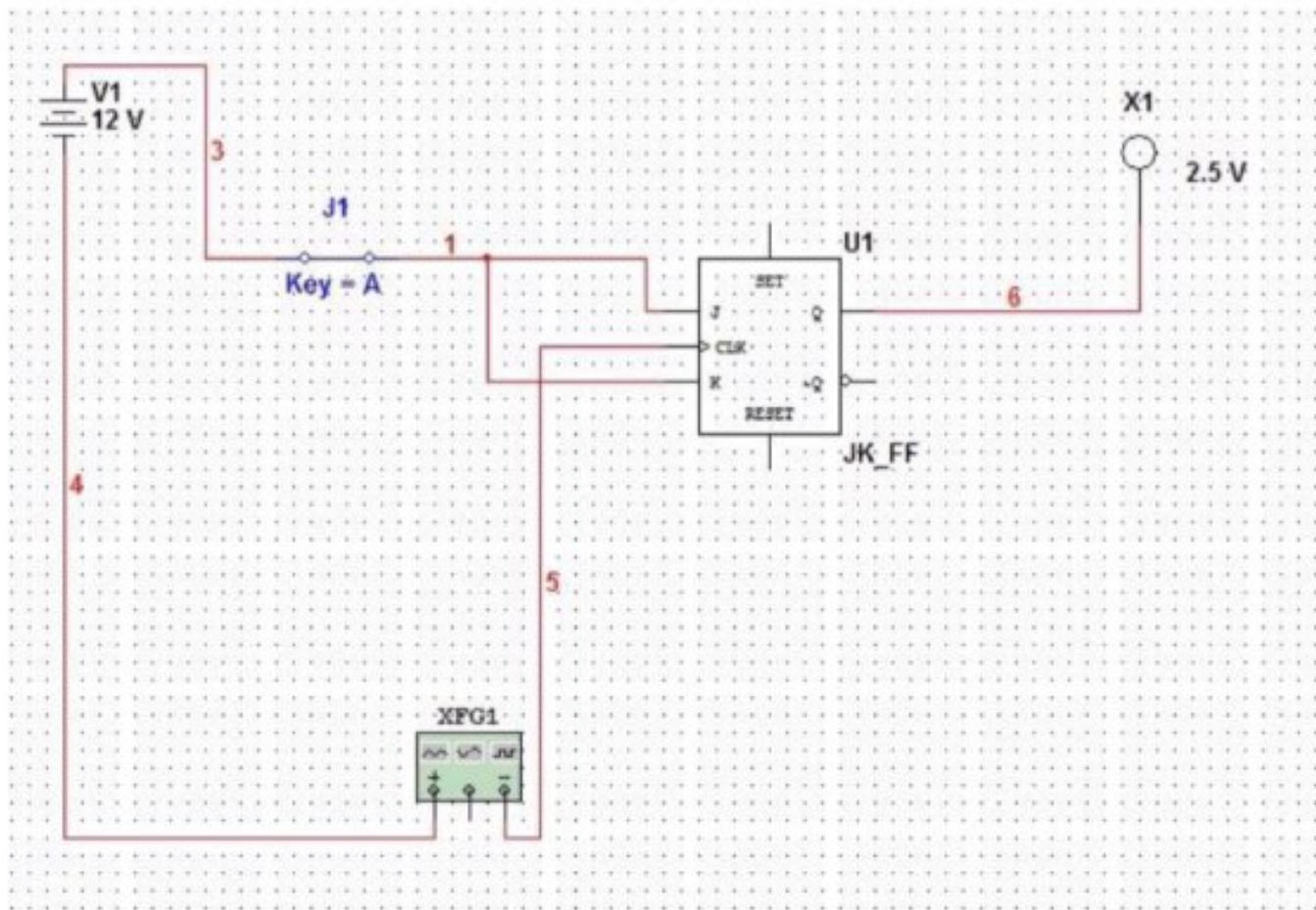




② D flip-flop

$$Q(t+1) = D$$


D	Q	Q'
0	0	1
1	1	0

Q(t)	D	Q(t+1)	Q(t+2)	D	Q(t+3)
0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	1

Multisim:

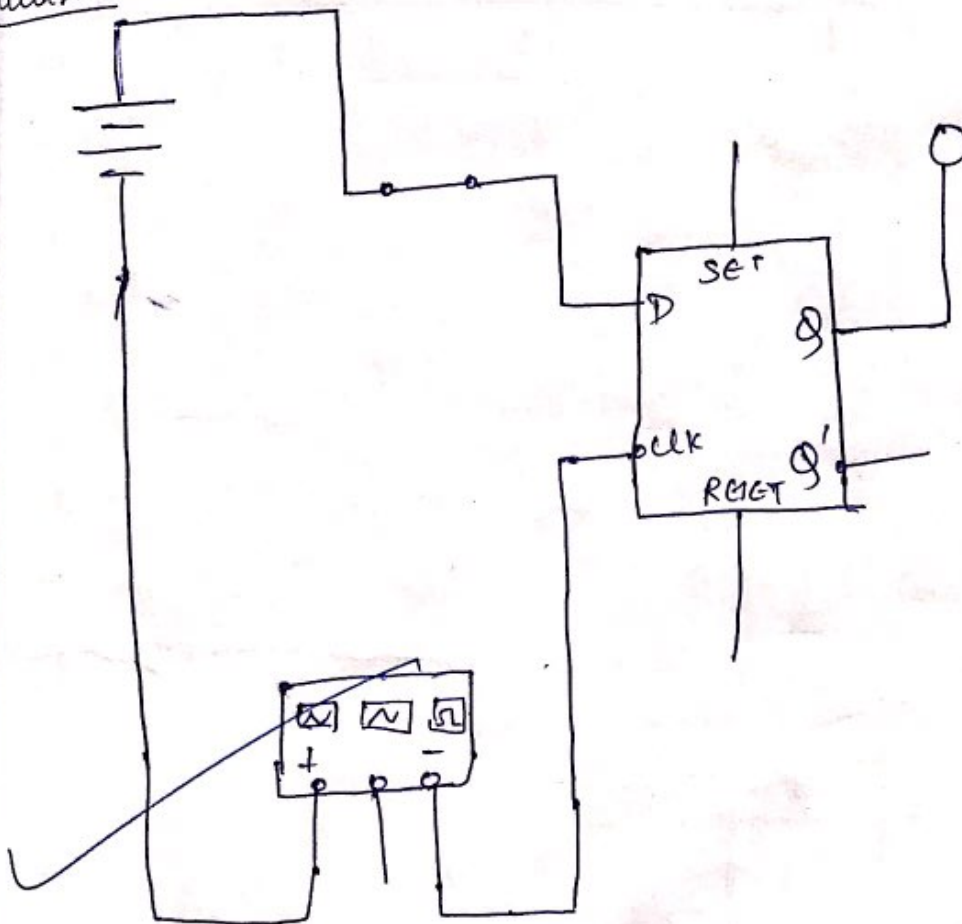

b) D Flip Flop

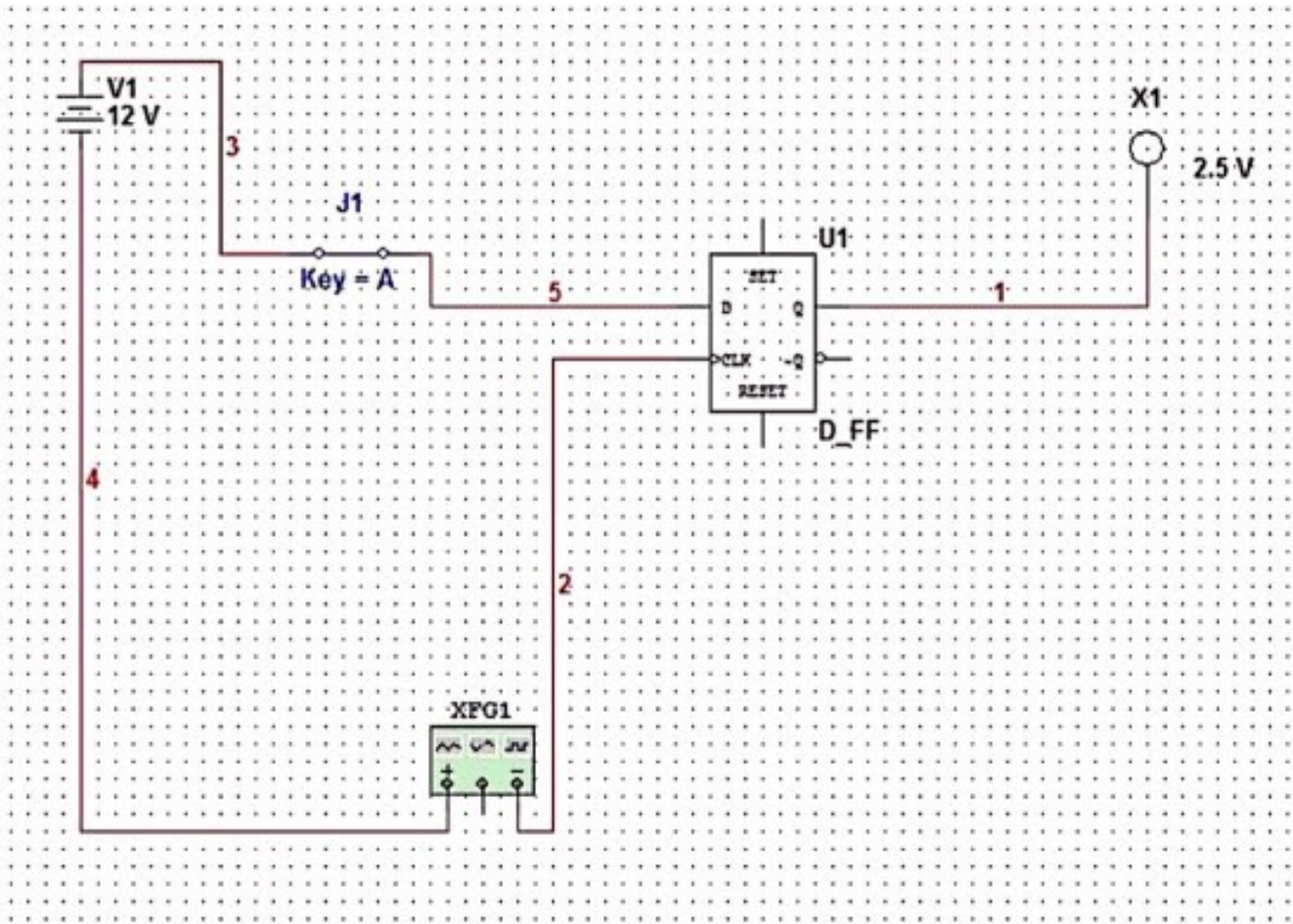

# JK Flip Flop

J	K	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$
0	1	0
1	0	1
1	1	$Q'(t)$

## Characteristic Table

$Q(t)$	J	K	$Q(t+1)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0


$Q(t+1) =$

$$JQ' + KQ$$

	$J\bar{K}$	$\bar{J}K$	$JK$	$\bar{J}\bar{K}$
$Q(t)$			1	1
$Q'(t)$	1			1


$$= JQ' + KQ$$

Multisim:  
JK Flip Flop.

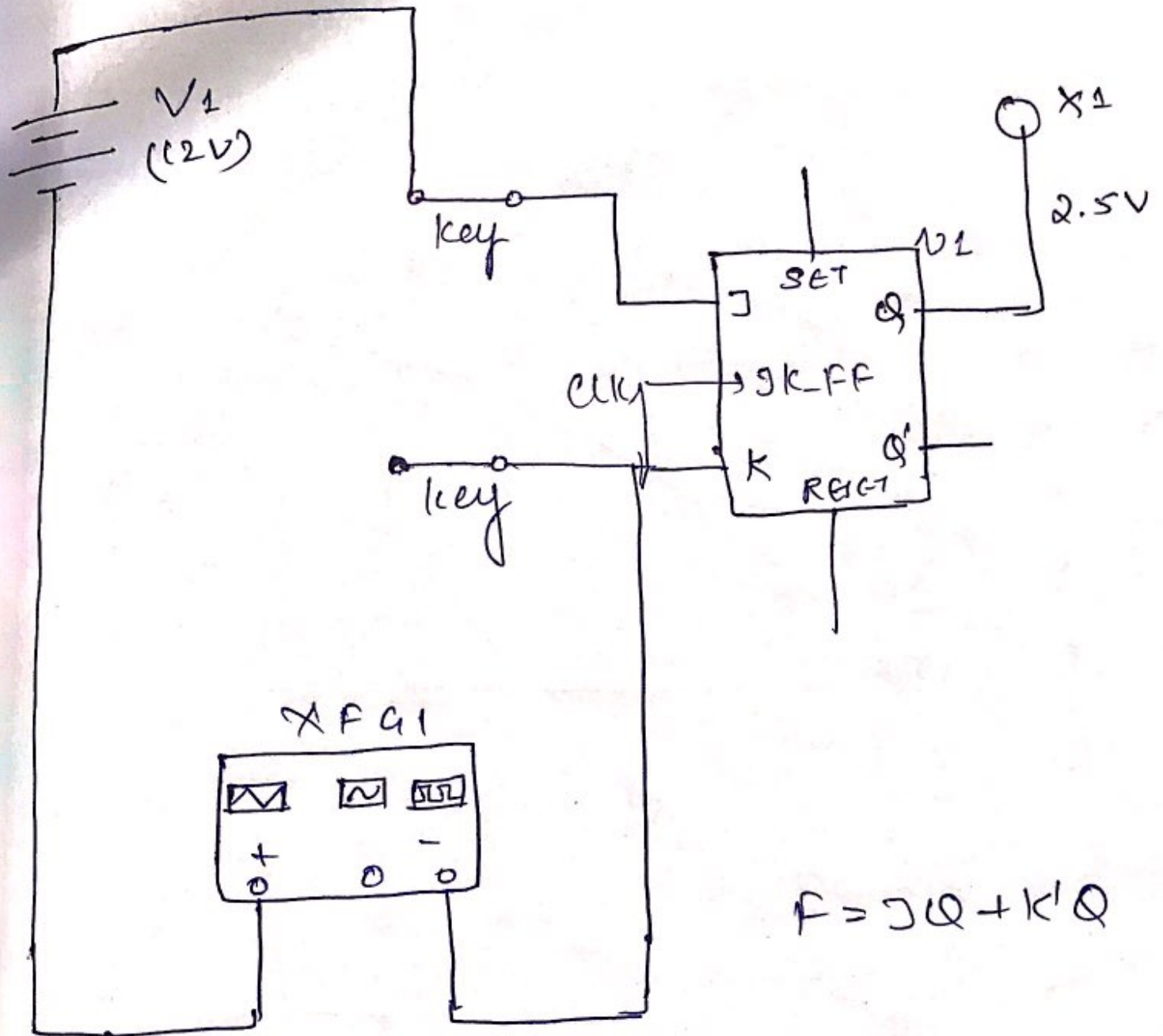

$$F = JQ + K'Q$$



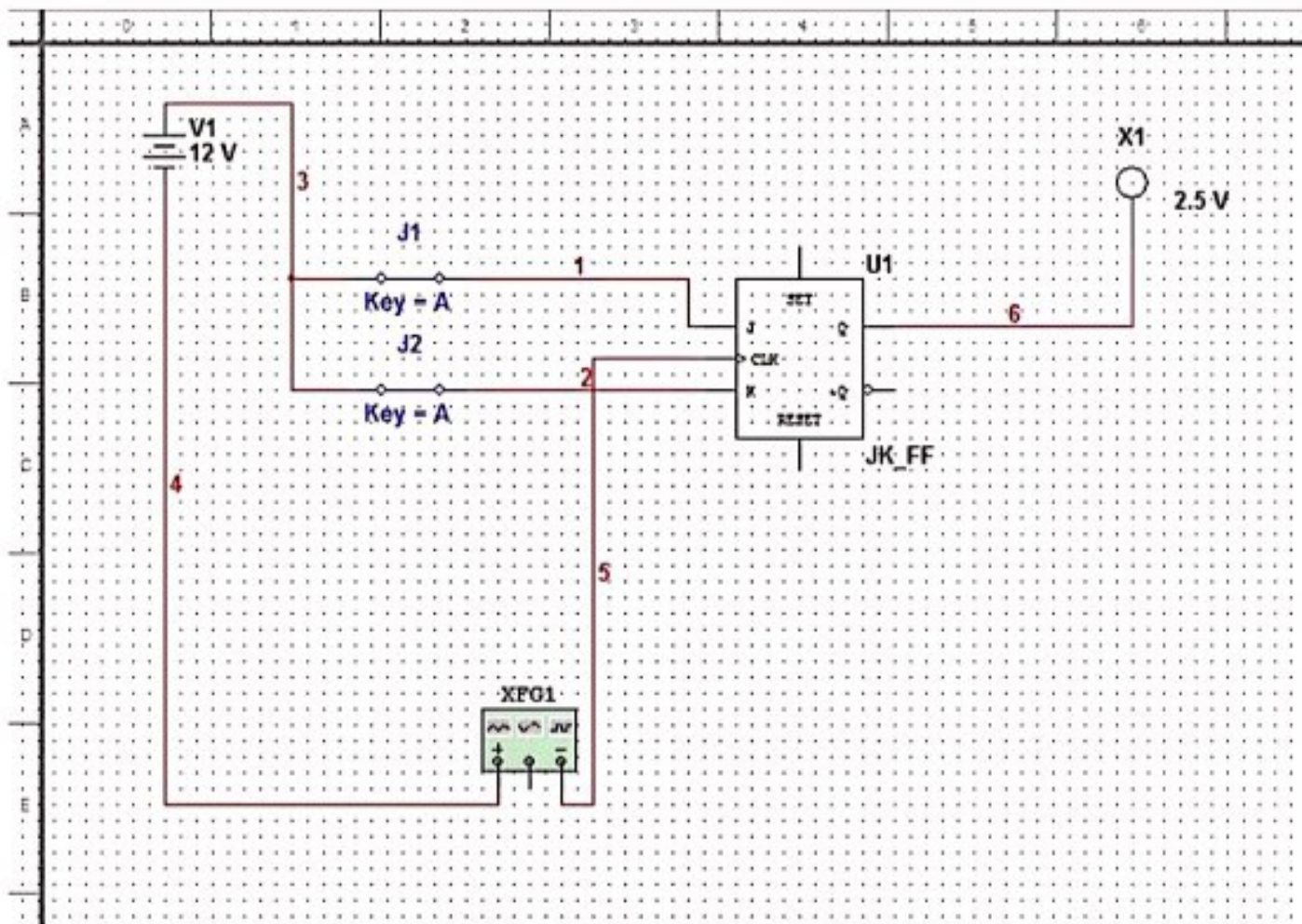

Q. Design a sequential circuit using 2 flip flop.

$$D_A = XA + XB$$

$$D_B = \bar{X}A$$

$$Y = A \oplus B$$

A & B : present state of flip-flop

Y : external output

PS		External Input X	Flip flop		Next state		Y
A	B		D <sub>A</sub>	D <sub>B</sub>	A	B	
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	1	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	0	1	1
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	1	1	0	1	0	0

$$D_A = \Sigma(3, 5, 7)$$

$$= \bar{A}B X + A\bar{B}X + ABX$$

$$= \bar{A}B X + A X (\bar{B} + B)$$

$$= \bar{A}B X + A X$$

$$= X(A + \bar{A}B)$$

$$= X(A + B)$$

$$= XA + XB$$


$$D_B = \Sigma(4, 6)$$

$$= A\bar{B}\bar{X} + AB\bar{X} = A\bar{X}$$


STATES: 00, 01, 10, 11

X: 0, 1

Y: 0, 1

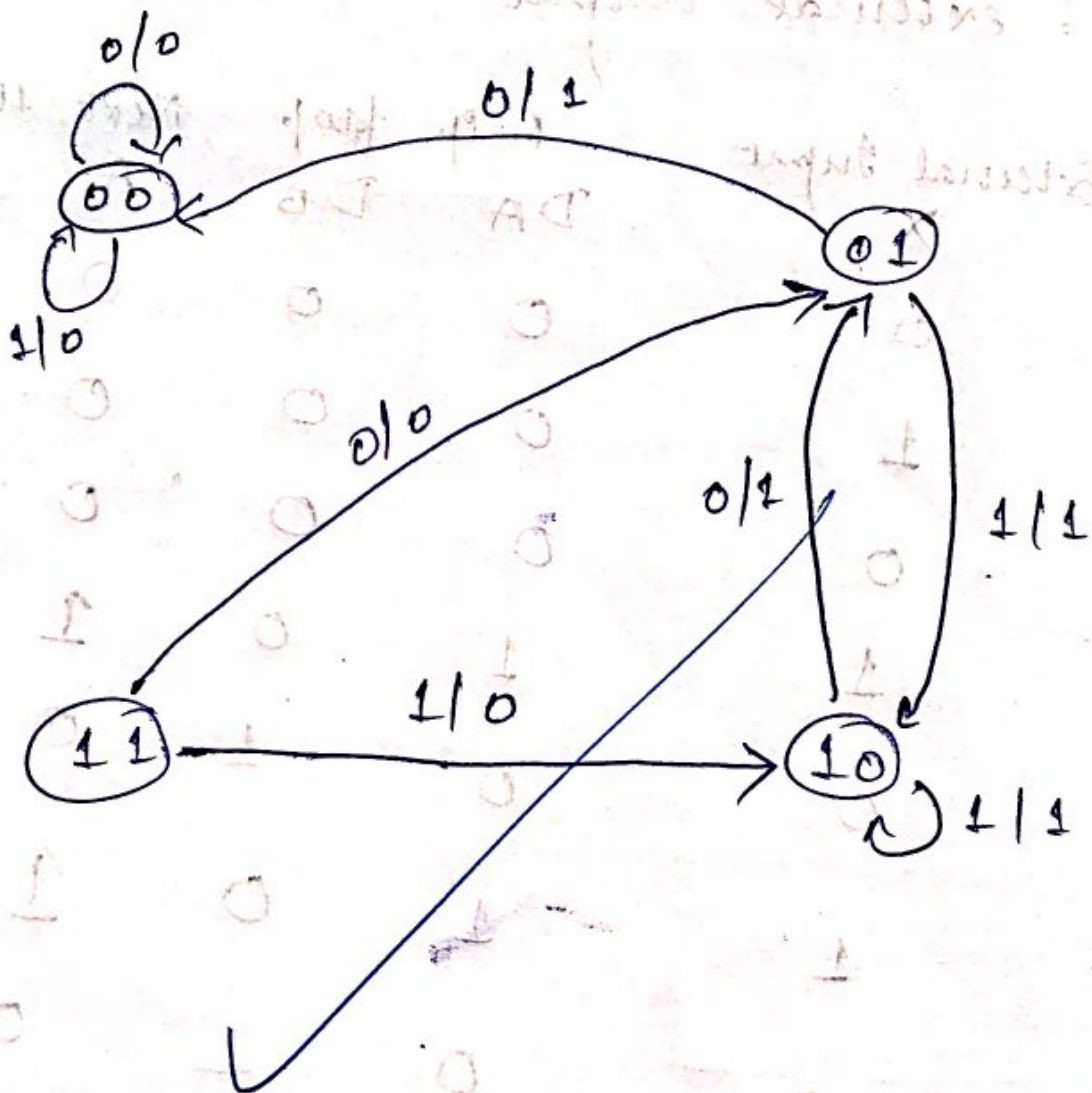



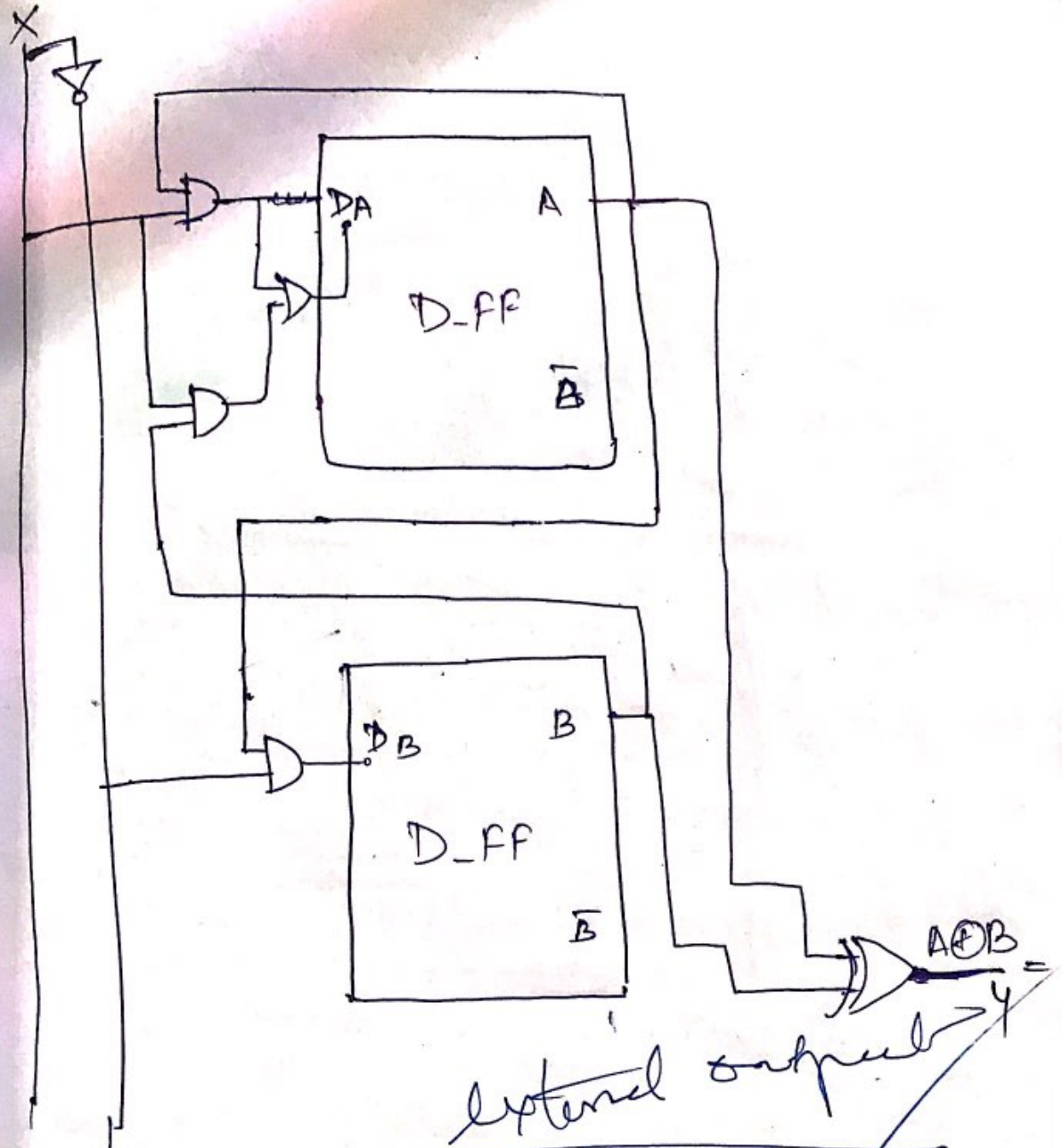

$$y = A \oplus B$$


is missing

Handwritten  
complete it.




Question 1:

### Sequential Circuit Analysis

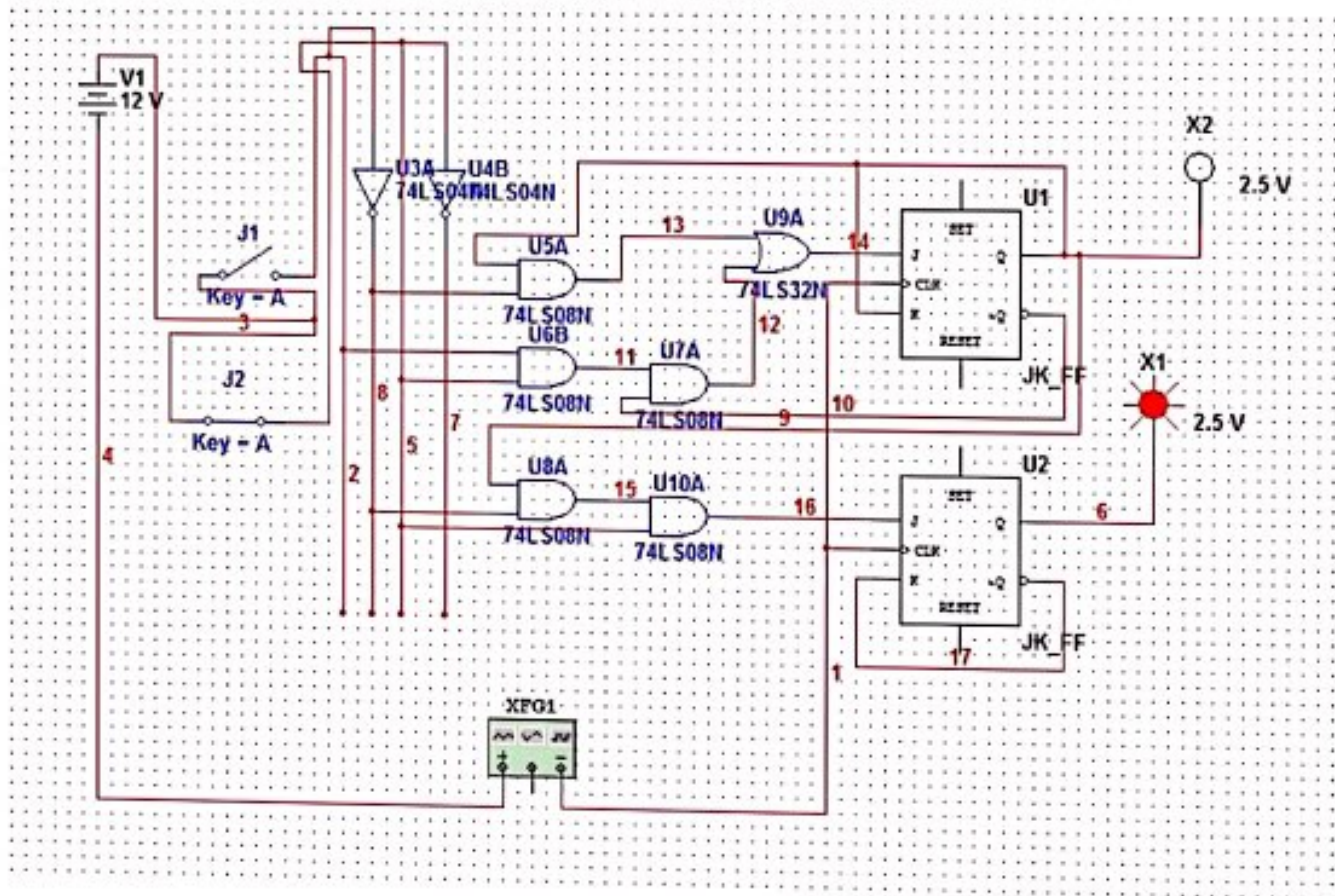

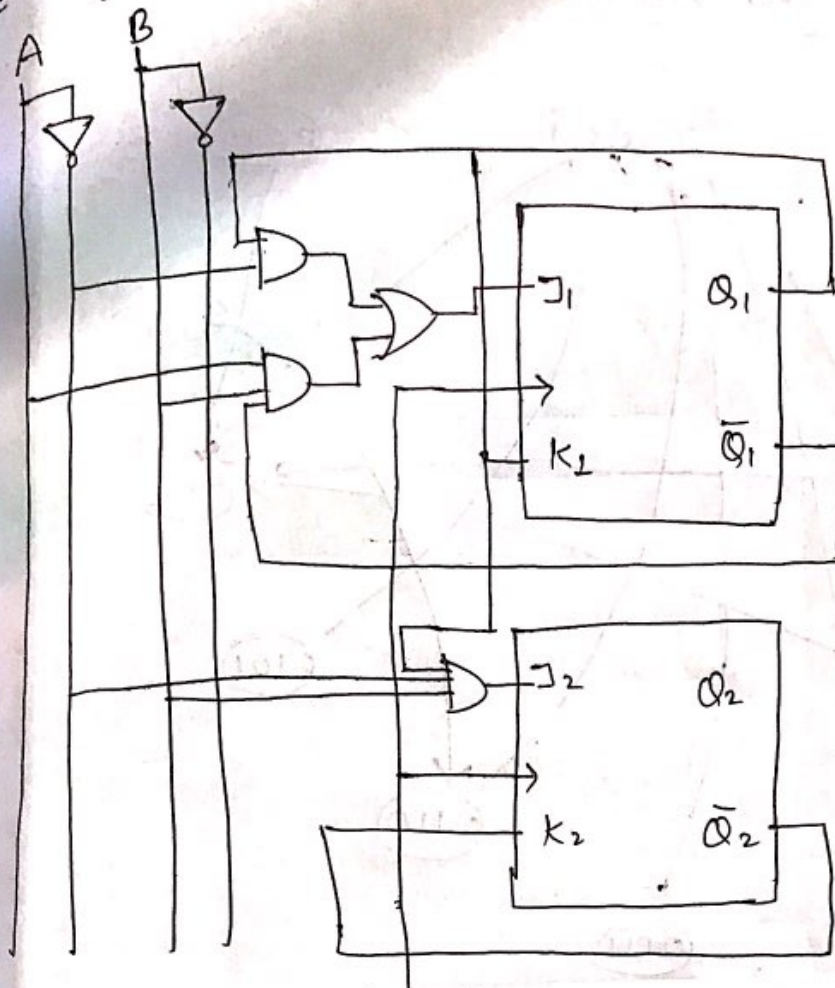Q. Design a sequential circuit using JK flip-flop.



(C-P.)

$$J_1 = \bar{A}Q_1 + AB\bar{Q}_1, \quad K_1 = Q_1$$

$$J_2 = Q_1\bar{A}B, \quad K_2 = \bar{Q}_2$$

PS		A	B	J <sub>1</sub>	K <sub>1</sub>	J <sub>2</sub>	K <sub>2</sub>	N.S.	
Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>							Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0	1	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0	0	0	1



1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	1	0	0	0	1

$J_1 = Q_1 Q_2$

	00	01	11	10
00	0	1	1	2
01	4	5	1	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

$\bar{A}Q_1 + AB\bar{Q}_1$

$K_1 = Q_1 Q_2$

	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

$= Q_1$

$J_2 = Q_1 Q_2$

	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

$= Q_1 \bar{A} B$

$K_2 = Q_1 Q_2$

	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

$= \bar{Q}_2$

